

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ**

**Curso de Graduação Ciência da Computação**

**Relatório 1 – Teste do MIC feito em sala**

Adaías Abner Brito Silva

Emanuel Mendes Monteiro

Felipe Santiago Gama

Marcos Vinícius Ribeiro Alencar

Teresina-PI

2021

Adaias Abner Brito Silva

Emanuel Mendes Monteiro

Felipe Santiago Gama

Marcos Vinícius Ribeiro Alencar

## **Relatório 1 – Teste do MIC feito em sala**

**Relatório 1 – Teste do MIC proposto em sala,  
apresentado ao Curso de Ciência da  
Computação como parte do requisito para a  
aprovação na disciplina Arquitetura de  
Computadores**

**Professor: Ivan Saraiva Silva**

Teresina-PI

2021

Criou-se inicialmente um novo file do tipo vhdl onde irá se criar o testbench do microprocessador (MIC\_Project) desenvolvido em sala de aula. No código do testbench, após a implementação da biblioteca padrão ieee e da criação da entidade MIC\_Project\_Testbench junto com a saída OUTPUT, única saída visível do teste, criou-se a arquitetura **Type\_01** que possui os sinais (Signal) de todas as entradas e saídas do microprocessador e a constante dos ciclos do MIC juntamente com o sinal que contará os ciclos.

```

1  LIBRARY ieee;
2  USE ieee.std_logic_1164.all;
3  USE ieee.std_logic_unsigned.all;
4
5  --Testbench--
6  ENTITY MIC_Project_Testbench IS
7  PORT(
8      OUTPUT : OUT STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0)); --saída unica do testbench
9  END MIC_Project_Testbench;
10
11  ARCHITECTURE Type_01 OF MIC_Project_Testbench IS --arquitetura onde havera os signals de entradas e saidas
12
13      CONSTANT clk_period : time := 40 ns; } Período do clock e o contador do clock (número de ciclos)
14      SIGNAL clk_count : integer := 0;
15
16      SIGNAL CLK_Signal, RESET_Signal, AMUX_Signal, MBR_Signal, MAR_Signal : STD_LOGIC;
17      SIGNAL RD_Signal, WR_Signal, ENC_Signal, DATA_OK_Signal : STD_LOGIC;
18      SIGNAL A_Signal, B_Signal, C_Signal : STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
19      SIGNAL SH_Signal, ALU_Signal : STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0);
20      SIGNAL MBR_TO_MEM_Sig, MEM_TO_MBR_Sig : STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0);
21      SIGNAL MAR_OUTPUT_Sig : STD_LOGIC_VECTOR(11 DOWNTO 0);
22      SIGNAL RD_OUTPUT_Sig, WR_OUTPUT_Sig, Z_Signal, N_Signal : STD_LOGIC;
23      SIGNAL SOMA_ALU : STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0);
24

```

Implementação da livreria ieee juntamente com std\_logic

Criação da entidade MIC\_Project\_Testbench

Sinais que serão conectados às entradas e saídas do MIC

Escreveu-se posteriormente o componente (Component) MIC\_Project. Esse componente irá importar as entradas e saídas dessa arquitetura para serem utilizadas no teste.

```

22  SIGNAL RD_OUTPUT_Sig, WR_OUTPUT_Sig, Z_Signal, N_Signal : STD_LOGIC;
23  SIGNAL SOMA_ALU : STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0);
24
25  COMPONENT MIC_Project IS --Entradas e saidas do MIC_Project.vhd
26  PORT (
27      RESET : IN STD_LOGIC;
28      CLK : IN STD_LOGIC;
29      AMUX : IN STD_LOGIC;
30      ALU : IN STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0);
31      MBR : IN STD_LOGIC;
32      MAR : IN STD_LOGIC;
33      RD : IN STD_LOGIC;
34      WR : IN STD_LOGIC;
35      ENC : IN STD_LOGIC;
36      C : IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
37      B : IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
38      A : IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
39      SH : IN STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0);
40      MEM_TO_MBR : IN STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0);
41      DATA_OK : IN STD_LOGIC;
42
43      MBR_TO_MEM : OUT STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0);
44      MAR_OUTPUT : OUT STD_LOGIC_VECTOR(11 DOWNTO 0);
45      RD_OUTPUT : OUT STD_LOGIC;
46      WR_OUTPUT : OUT STD_LOGIC;
47      Z : OUT STD_LOGIC;
48      N : OUT STD_LOGIC;
49  END COMPONENT;
50
51  BEGIN
52  MIC : MIC_Project

```

Componente da arquitetura

Entradas e saídas da arquitetura MIC\_Project

A posteriori, escreveu-se o port map para ligar os sinais da arquitetura com os do componente, para que assim possamos manipulá-los.

```

50 -----
51 BEGIN
52 MIC : MIC_Project
53   PORT MAP (--ligando signals da arquitetura com as entradas do component
54     CLK => CLK_Signal, RESET => RESET_Signal, AMUX => AMUX_Signal,
55     MBR => MBR_Signal, MAR => MAR_Signal, RD => RD_Signal, WR => WR_Signal,
56     ENC => ENC_Signal, DATA_OK => DATA_OK_Signal, A => A_Signal, B => B_Signal,
57     C => C_Signal, SH => SH_Signal, MBR_TO_MEM => OUTPUT,
58     MEM_TO_MBR => MEM_TO_MBR_Sig, MAR_OUTPUT => MAR_OUTPUT_Sig,
59     RD_OUTPUT => RD_OUTPUT_Sig, WR_OUTPUT => WR_OUTPUT_Sig, Z => Z_Signal,
60     N => N_Signal, ALU => ALU_Signal
61   );
62 -----

```

Escreveu-se depois os processos clock e reset. No process do clock, o sinal começa com o valor “0” e após a metade do tempo do período (20 nanosegundos) o valor do clock irá para “1” e o contador de ciclos (Clk\_count) irá aumentar em 1 também. Então o process irá esperar mais 20 ns (metade do período). Quando o contador chegar a 20 ciclos, o teste será encerrado.

```

63 -----CLOCK
64 Clock_Process : PROCESS
65   Begin
66     CLK_Signal <= '0'; -- Valor inicial em 0 do sinal do Clock
67     wait for clk_period/2; --for 0.5 ns signal is '0'. -- Espera metade do período
68     CLK_Signal <= '1'; -- Valor do sinal do Clock vai para 1 (clk_period)
69     Clk_count <= Clk_count + 1; -- Contador aumenta em 1.
70     wait for clk_period/2; --for next 0.5 ns signal is '1'. -- Espera metade do
                                                                    período (clk_period)
71   IF (Clk_count = 20) THEN
72     REPORT "Stopping simulation after 20 cycles";
73     wait;
74   END IF;
75   } Após 20 ciclos, o teste será encerrado
76 End Process Clock_Process;
77 -----CLOCK
78
79

```

O reset apenas limpará as entradas, alterando o valor do sinal do reset de “0” para “1” e depois para “0” de novo, tudo dentro de um ciclo (40 ns), no início do programa, e depois ficará aguardando o teste encerrar.

```

79 -----RESET
80
81 Reset_Process : PROCESS
82   Begin
83     RESET_Signal <= '0'; -- Sinal reset começa em 0
84     wait for 10 ns;
85     RESET_Signal <= '1'; -- Muda para 1
86     wait for 30 ns;
87     RESET_Signal <= '0'; -- Volta para 0
88     wait; -- Espera até o final do teste
89   End Process Reset_Process;
90 -----RESET
91
92

```

Terminando a escrita do reset, fez-se o process do teste em si. Esse terá 8 ciclos, porém pulando o primeiro ciclo, que será destinado ao reset para retornar os sinais a um estado conhecido. Dessa forma, o process do teste iniciará no segundo ciclo do programa, por isso haverá uma espera de 40 nanossegundos (1 ciclo) no início, e todas as próximas instruções irão esperar o mesmo tempo antes de executarem. Após a espera de 1 ciclo, o processo irá começar a dar valores aos sinais de entrada (menos ao reset e ao clock por possuírem processos exclusivos para suas funções), para realizar os comandos do teste.

O segundo ciclo do programa será onde o MIC receberá um valor da memória e o guardará no MBR. O sinal AMUX\_Signal recebe o valor 1 para que a entrada A\_Input receba o valor do MBR\_Input (ambas entradas da arquitetura MIC\_amux\_alu). O sinal MEM\_TO\_MBR\_Sig recebe o valor da memória e coloca em MBR\_Input, que é a entrada da ligação MEM\_TO\_MBR com o amux, e o sinal DATA\_OK\_Signal recebe "1" para que seja possível levar o conteúdo de MEM\_TO\_MBR para o amux. Todos os demais sinais recebem o valor padrão 0.

```


92  -----
93  PROCESS
94  BEGIN
95  -- SEGUNDO CICLO: Recebe o valor 1 da memoria e guarda no MBR.
96  wait for 40ns;
97  AMUX_Signal    <= '1';
98  ALU_Signal     <= "00";
99  MBR_Signal     <= '0';
100  MAR_Signal     <= '0';
101  RD_Signal      <= '0';
102  WR_Signal      <= '0';
103  ENC_Signal     <= '0';
104  C_Signal       <= "0000";
105  B_Signal       <= "0000";
106  A_Signal       <= "0000";
107  SH_Signal      <= "00";
108  MEM_TO_MBR_Sig <= "0000000000000001";
109  DATA_OK_Signal <= '1';
110
111

```

Sinal do AMUX está em 1 para usar-se o MBR e não a entrada A

1 em binário que vem da memória

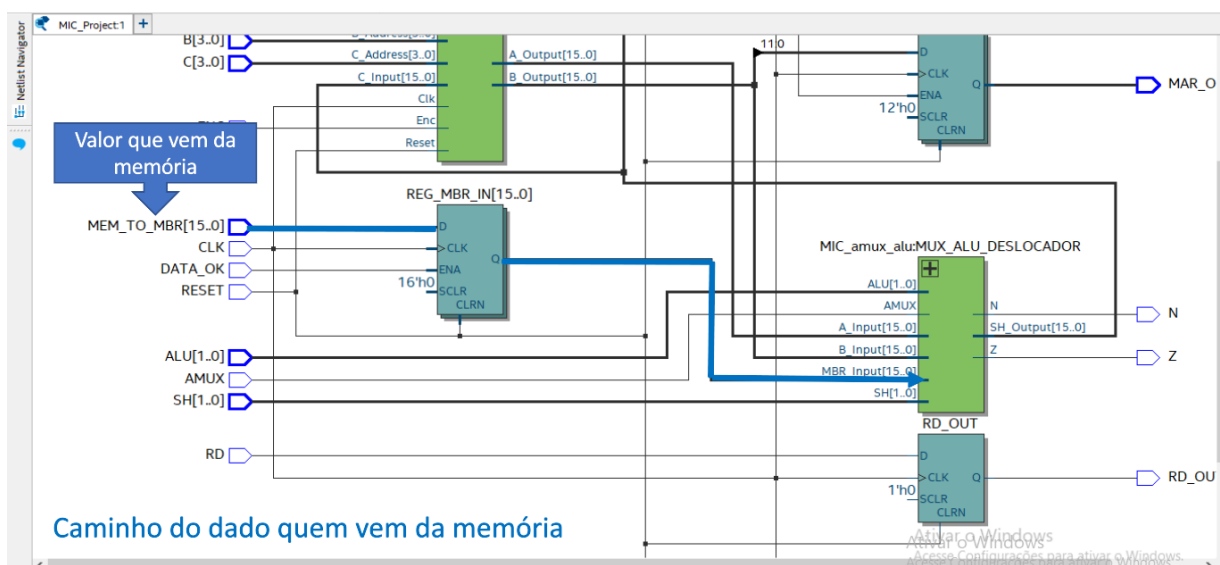Valor em 1 para indicar que o valor da memória estar pronto para uso




No terceiro ciclo, pega-se o valor de MBR (1 em binário) e o coloca no registrador A (registrador de número 10). Para isso o AMUX\_Signal continuará em 1 pois A\_Input continuará recebendo o valor do MBR\_Input. O ALU\_Signal receberá o valor "10" para

```

112
113 --TERCEIRO CICLO:Escreve o conteudo de MBR no reg A (numero 10).
114 wait for 40ns;
115 --CLK_Signal <= '1';
116 --RESET_Signal <= '0';
117 AMUX_Signal <= '1';
118 ALU_Signal <= "10";
119 MBR_Signal <= "0";
120 MAR_Signal <= "0";
121 RD_Signal <= "0";
122 WR_Signal <= "0";
123 ENC_Signal <= "1";
124 C_Signal <= "1010";
125 B_Signal <= "0000";
126 A_Signal <= "0000";
127 SH_Signal <= "00";
128 MEM_TO_MBR_Sig <= "0000000000000000";
129 DATA_OK_Signal <= '0';

```

 

```

130
131 --QUARTO CICLO:Escreve o conteudo de MBR no reg B (numero 11).
132 wait for 40ns;
133 --CLK_signal <= '1';
134 --RESET_Signal <= '0';
135 AMUX_signal <= '1';
136 ALU_signal <= "10";
137 MBR_signal <= '0';
138 MAR_signal <= '0';
139 RD_signal <= '0';
140 WR_signal <= '0';
141 ENC_signal <= '1';
142 C_signal <= "1011";
143 B_signal <= "0000";
144 A_signal <= "0000";
145 SH_signal <= "00";
146 MEM_TO_MBR_Sig <= "0000000000000000";
147 DATA_OK_signal <= '0';

```

Endereço do registrador B (11)



No quinto ciclo fez-se a soma entre os valores do registrador A e B e o resultado é inserido no registrador AC (endereço 1). Assim, os sinais ficam: O AMUX\_Signal recebe o valor "0", pois agora a ULA receberá o valor de A ao invés do valor do MBR. O ALU\_Signal recebe o valor "00" que indica soma entre o conteúdo das entradas A\_Input com B\_Input. O ENC\_Signal recebe o valor 1 para que se escreva a soma da ALU no registrador AC. O MBR\_Signal recebe 1 para que a soma da ULA vá para MBR\_TO\_MEM que é ligado a saída do teste OUTPUT. O C\_Signal recebe "0001", que é o endereço de escrita (AC). A\_Signal e B\_Signal recebem "1010" (10 decimal em binário) e "1011" (11 decimal em binário) respectivamente. Esses valores indicam de qual registrador A\_Output e B\_Output irão levar os dados. Nesse caso, A\_Output levará o valor do registrador 10 que possui o valor "1" armazenado e B\_Output levará o do 11, que também possui armazenado o mesmo valor. Finalmente, o SH\_Signal recebe "00" para não haver deslocamentos na ULA.


```

148
149
150 --QUINTO CICLO:Faz soma 1+1(A+B) e coloca no reg AC (1) e em MBR.
151 wait for 40ns;
152 --CLK_Signal <= '1';
153 --RESET_Signal <= '0';
154 AMUX_Signal <= '0';
155 ALU_Signal <= "00";
156 MBR_Signal <= '1';
157 MAR_Signal <= '0';
158 RD_Signal <= '0';
159 WR_Signal <= '0';
160 ENC_Signal <= '1';
161 C_Signal <= "0001";
162 B_Signal <= "1011";
163 A_Signal <= "1010";
164 SH_Signal <= "00";
165 MEM_TO_MBR_Sig <= "0000000000000000";
166 DATA_OK_Signal <= '0';
--OUTPUT <= MBR_TO_MEM_Sig(15 DOWNT0 0);

```

"00" é a instrução de soma da ULA  
Disponibilizando a saída do programa para visualização

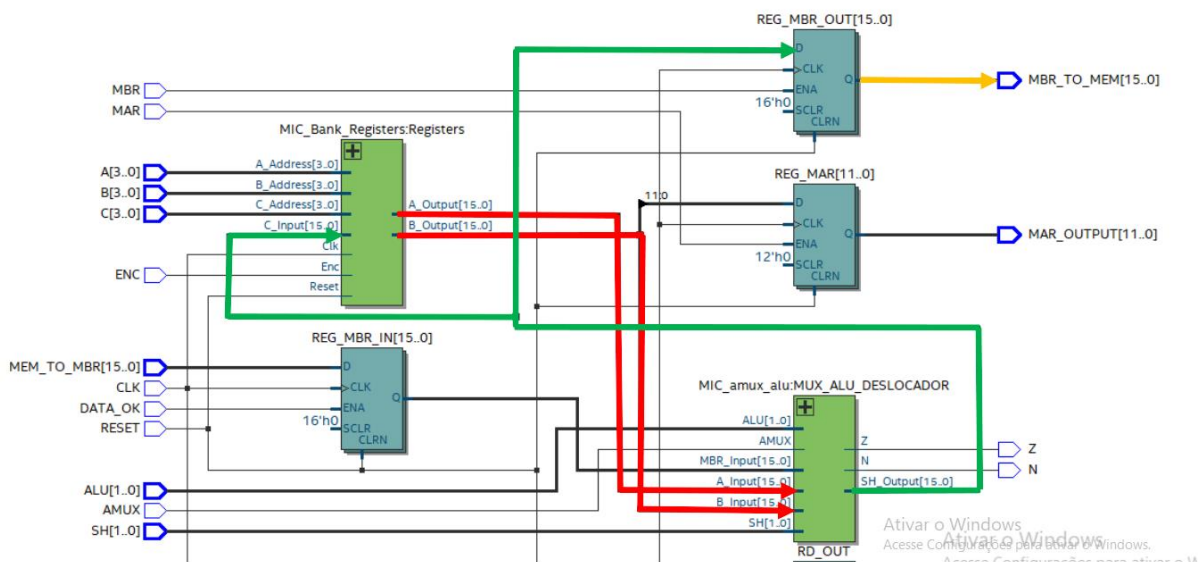Endereço do registrador AC (1)  
Endereço do registrador B (11)  
Endereço do registrador A (10)



As linhas vermelhas mostram os valores a serem somados saindo do banco de registradores e indo para a ULA. Já a linha verde representa o caminho que o resultado dessa soma vai percorrer, voltando ao banco de registradores para ser guardado em AC e também indo para REG\_MBR\_OUT de onde irá para a saída do teste, representado pela seta amarela.

	Msgs	
/mic_project_testbench/OUTPUT	0000000000000100	0000000000000000 0000000000000010
/mic_project_testbench/clk_count	8	4 5
/mic_project_testbench/CLK_Signal	1	
/mic_project_testbench/RESET_Signal	0	
/mic_project_testbench/AMUX_Signal	0	
/mic_project_testbench/MBR_Signal	1	
/mic_project_testbench/MAR_Signal	0	
/mic_project_testbench/RD_Signal	0	
/mic_project_testbench/WR_Signal	0	

Podemos observar o valor “000000000000010” na saída OUTPUT no ModelSim, que representa 2 decimal na linguagem binária. Esse valor está correto pois OUTPUT é a saída do teste, que está ligado ao REG\_MBR\_OUT, onde esse possui o resultado da soma da ULA. Dessa forma, como os registradores A e B possuíam o valor 1, a soma de ambos resulta em 2 na linguagem binária.


No sexto ciclo, tomou-se o conteúdo do registrador AC, que possui o valor da soma do quinto ciclo, portanto 2, e pegou-se o conteúdo do registrador A (valor 1). Depois disso, a soma foi feita e o resultado foi colocado no registrador D (Endereço 13) e na saída do teste. Essa operação é semelhante à do quinto ciclo, então grande parte dos sinais permaneceram inalterados e a lógica é exatamente a mesma. Os valores que irão mudar são de C\_Signal, B\_Signal e A\_Signal. Esses receberam respectivamente: “1101”, endereço para a escrita no registrador D; “0001”, endereço do registrador AC que será recebido pela ULA; “1010”, endereço do registrador A que será recebido pela ULA.

```

168 --SEXTO CICLO:Faz soma 2+1(AC+A) e coloca no reg D (13) e em MBR.
169 wait for 40ns;
170 --CLK_Signal <= '1';
171 --RESET_Signal <= '0';
172 AMUX_Signal <= '0';
173 ALU_Signal <= "00";
174 MBR_Signal <= '1';
175 MAR_Signal <= '0';
176 RD_Signal <= '0';
177 WR_Signal <= '0';
178 ENC_Signal <= '1';
179 C_Signal <= "1101";
180 B_Signal <= "0001";
181 A_Signal <= "1010";
182 SH_Signal <= "00";
183 MEM_TO_MBR_Sig <= "0000000000000000";
184 DATA_OK_Signal <= '0';

```



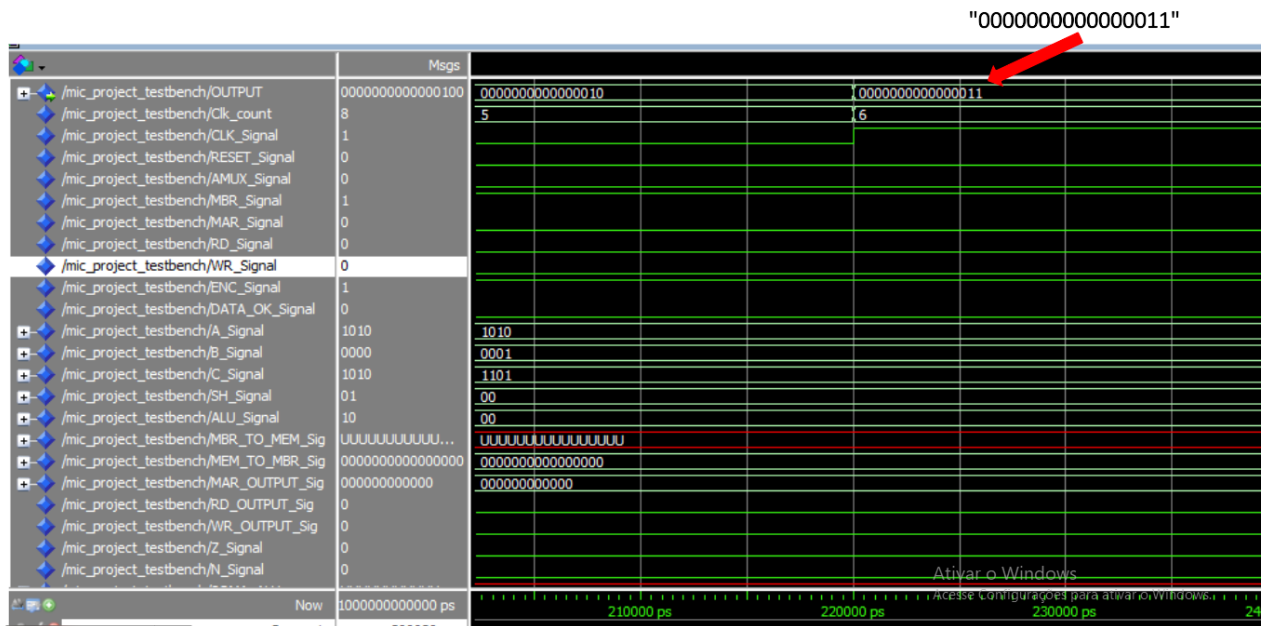

Observa-se que o valor da saída OUTPUT continua correto, o valor "0000000000000011" (3 decimal em binário) é a soma dos valores 2 (vindo do registrador AC) mais 1 (vindo do registrador A).

O sétimo e oitavo ciclo são iguais, pois em ambos o MIC deverá pegar o conteúdo do registrador A, leva-lo a ULA, desloca-lo à esquerda e guardá-lo novamente em A. O deslocamento à esquerda em binário equivale a uma multiplicação de um número por 2. Dessa maneira, toma-se o número de A (1) e o multiplica por 2 duas vezes, resultando em uma multiplicação por 4. Para isso: AMUX\_Signal continua em 0, pois precisamos de uma transparência em A; ALU\_Signal fica em "00" que indica transparência de A\_Input na ULA; MBR\_Signal permanece em 1 para que possamos visualizar o resultado do deslocamento na saída; ENC\_Signal também permanece em 1 para haver escrita no banco de registradores; C\_Signal recebe "1010" (10) para informar em que endereço será escrito o deslocamento; A\_Signal recebe "1010" para indicar que o valor que irá para a ULA será do registrador A (10); SH\_Signal recebe "01" que indica deslocamento de bits à esquerda.

```

186  --SETIMO CICLO: Multiplica A por 2 e guarda em A(2).
187  wait for 40ns;
188  AMUX_Signal <= '0';
189  ALU_Signal  <= "10";
190  MBR_Signal  <= '1';
191  MAR_Signal  <= '0';
192  RD_Signal   <= '0';
193  WR_Signal   <= '0';
194  ENC_Signal  <= '1';
195  C_Signal    <= "1010";
196  B_Signal    <= "0000";
197  A_Signal    <= "1010";
198  SH_Signal   <= "01";
199  MEM_TO_MBR_sig <= "0000000000000000";
200  DATA_OK_Signal <= '0';
201


```

Transparência da ULA

Escrever no registrador A

Enviar valor do registrador A para a ULA

Deslocamento à esquerda

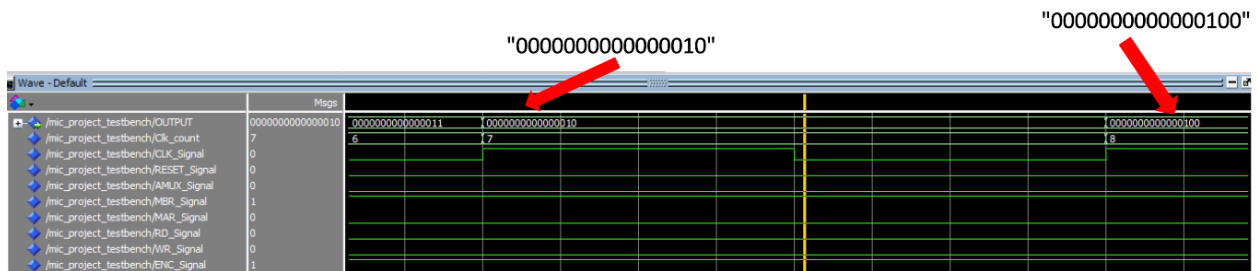

Resultados do sétimo e oitavo ciclo respectivamente, tendo no final do oitavo ciclo o número 4 armazenado no registrador A.

O nono é o último ciclo com instruções no teste do MIC e também será uma soma. Essa soma será dos valores dos registradores A e AC (4+2 respectivamente). Dessa forma, a maioria dos sinais serão iguais às do quinto e sexto ciclo, mudando apenas os sinais C\_Signal, B\_Signal, A\_Signal e ENC\_Signal, já que o resultado não será armazenado em um registrador dessa vez.

```

217
218  --NONO CICLO: Soma A+AC(4+2).
219  wait for 40ns;
220  AMUX_Signal <= '0';
221  ALU_Signal  <= "00";
222  MBR_Signal  <= '1';
223  MAR_Signal  <= '0';
224  RD_Signal   <= '0';
225  WR_Signal   <= '0';
226  ENC_Signal  <= '0';
227  C_Signal    <= "0000";
228  B_Signal    <= "0001";
229  A_Signal    <= "1010";
230  SH_Signal   <= "00";
231  MEM_TO_MBR_Sig <= "0000000000000000";
232  DATA_OK_Signal <= '0';
233
234  wait;
235
236  END process;
237
238  END Type_01;

```

← Somar valores na ULA


← Não haverá escrita nesse ciclo

← Conteúdo de AC será levado para a ULA

← Conteúdo de A será levado para a ULA

← Fim do programa e da arquitetura

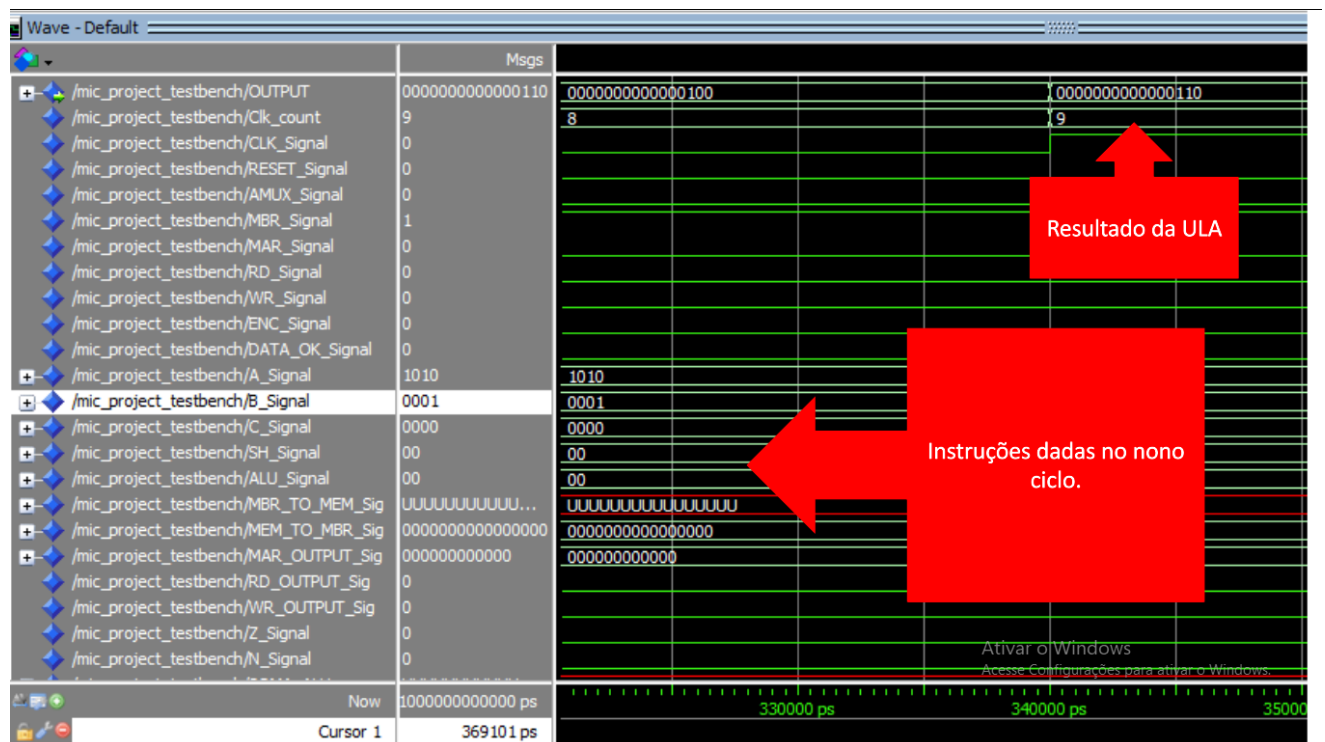Ativar o Windows  
Acesse Configurações para ativar o Windows.



Como pode se observar, o resultado foi o esperado, a saída do programa indica o valor "000000000000110", que é 6 em binário.